#### 24. BELLEK ARAYÜZÜ


Bu bölümde bellek cihazları tanıtılarak, 8086 ile bellek arayüzlerinin gerçekleştirilmesi detaylı olarak anlatılacaktır.

#### 24.1 Bellek Cihazları

Mikroişlemcili sistemlerde programların saklanmasında kalıcı bellek yapısında olan Read Only Memory (ROM) ve türevleri kullanılmaktadır. Çalışma sırasında geçici bellek gereksinimlerinde ise Random Access Memory (RAM) ve türevleri kullanılmaktadır.

### 24.1.1 Read Only Memory (ROM)

Kalıcı bellek (non-volatile memory) elemanları olup enerjileri kesildiğinde de sakladıkları değerler kaybolmaz. ROM genel blok yapısı Şekil 24-1 ile verilmektedir. n adet adres ucuna ve m adet veri ucuna sahip bir ROM 2"×m kapasitesindedir. Bunun anlamı ROM içerisinde 2" adet bellek gözü olup bunların her biri m bit saklama kapasitesindedir. ROM için iki ayrı seçim ucu mevcuttur. Bunlardan ilki CS ucu olup ROM'un çalışma adres aralığı ile ilgili olarak seçilmesini sağlar. Dolayısıyla CS ucu adres çözümleme devresinin bir çıkışına bağlanır. İkinci seçim ucu olan OE ise okuma işlemleri ile ilgili seçim ucu olup mikroişlemcinin RD ucuna bağlanır.

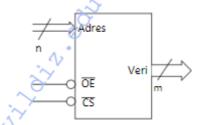

Şekil 24-1: 2"×m kapasiteli ROM blok diyagramı

Masked-ROM, PROM (Programmable ROM-programlanabilir ROM), EPROM (Eraseable ROM-silinebilir ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM-elektriksel olarak yazılıp silinebilir ROM) gibi çeşitleri mevcuttur.


ROM, adres uçlarının seçim ucu olduğu bir kodçözücü yapısı ve kodçözücü ile seçilen bellek gözlerinden oluşmaktadır.

#### 24.1.2 Random Access Memory (RAM)

Geçici bellek (volatile memory) elemanları olup enerjileri kesildiğinde sakladıkları değerleri yitirirler. Temel yapıtaşı flip-flop olan SRAM ve temel yapıtaşı transistor ile kapasite olan DRAM şeklinde iki farklı çeşidi mevcuttur.

#### 24.1.2.1 Statik RAM (SRAM)

SRAM genel blok yapısı Şekil 24-2 ile verilmektedir. n adet adres ucuna ve m adet veri ucuna sahip bir SRAM 2"×m kapasitesindedir. SRAM için üç ayrı seçim ucu mevcuttur. Bunlardan ilki CS ucu olup SRAM'in çalışma adres aralığı ile ilgili olarak seçilmesini sağlar. Dolayısıyla CS ucu adres çözümleme devresinin bir çıkışına bağlanır. İkinci seçim ucu olan RE ise okuma işlemleri ile ilgili seçim ucu olup mikroişlemcinin RD ucuna bağlanır. Üçüncü seçim ucu olan WE de yazma işlemleri ile ilgili seçim ucu olup mikroişlemcinin WR ucuna bağlanır.

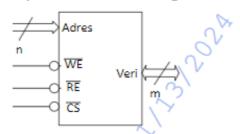


Şekil 24-2: 2"×m kapasiteli SRAM blok diyagramı

SRAM, adres uçlarının seçim ucu olduğu bir kodçözücü yapısı ve kodçözücü ile seçilen bellek gözlerinden oluşmaktadır.

#### 24.1.2.2 Dinamik RAM (DRAM)

DRAM genel blok yapısı Şekil 24-3 ile verilmektedir. n adet adres ucuna ve m adet veri ucuna sahip bir DRAM 22n xm kapasitesindedir. DRAM için dört ayrı seçim ucu mevcuttur. Bunlardan ilki olan RE ucu okuma işlemleri ile ilgili seçim ucu olup mikroişlemcinin RD ucuna bağlanır. İkinci seçim ucu olan WE yazma işlemleri ile ilgili seçim ucu olup mikroişlemcinin WR ucuna bağlanır. Bunlar dışındaki iki seçim ucu ise RAS (row address strobe – satır adres seçimi) ve CAS (column address strobe – sütun adres seçimi) uçlarıdır. CAS seçim ucu aynı zamanda CS seçim görevini de yürütür. DRAM, satır ve sütun seçimi için iki ayrı kodçözücü yapısı barındırmaktadır. RAS ile satır kodçözücü aktif edilir.

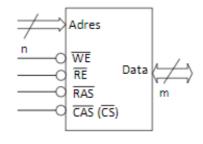

Şekil 24-3: 22n×m kapasiteli DRAM blok diyagramı

DRAM'de bir bellek gözüne erişilmek istendiğinde öncelikle RAS ucu aktif edilerek adres uçlarındaki değer satır adresi olarak tutulur. Tutulan bu satır adresi satır kodçözücü yardımıyla çözümlenerek bir satırın seçilmesini sağlar. Daha sonra öncelikle CAS ucu aktif edilerek adres uçlarındaki değer sütun adresi olarak tutulur. Tutulan bu sütun adresi sütun kodçözücü yardımıyla çözümlenerek bir bir sütunun seçilmesini sağlar. Böylelikle DRAM içindeki satır ve sütun olarak çözümlenmiş bellek gözüne erişilmiş olur. Bu süreçte önce n adet adres ucuyla  $2^n$  satır çözümlenirken, hemen sonra yine n adet adres ucuyla  $2^n$  sütun çözümlenmiş olur. Dolayısıyla DRAM'de n adet ucuyla  $2^n \times 2^n = 2^{2n}$  bellek gözü adreslenebilir.


### 24.2 8086 Adres Uzayı ve Bellek Arayüzü

8086, 20 adet adres ucu ve 16 adet veri ucuna sahiptir. Tasarını gereği 8086 çift adresten sekiz bit'lik, tek adresten sekiz bit'lik ve çift adresten 16 bit'lik okuma yazmayı tek çevrimde yapabilir. Bellek elemanlarının 8 bit'lik birimlerden oluşturulduğu durum da göz önüne alınarak toplamda 2<sup>20</sup> = 1M bellek birimi adreslenebilir ve bunların her biri 8 bit veri tutabildiğinden dolayı, 8086 adres uzayının 1MB kapasitesinde olduğu söylenebilir. Benzer bir durum (toplam adres uzayı kapasitesi 1MB) 20 adres ucuna ve 8 veri ucuna sahip 8088 mikroişlemcisi için de geçerlidir. Fakat 8088 sadece; çift adresten sekiz bit ve tek adresten sekiz bit okuma yazma işlemlerini donanım gereği tek çevrimde destekleyebilmektedir.

Mikroişlemcinin tek seferde desteklediği okuma/yazma bit genişliği ile uyumlu olacak şekilde bellek ve G/Ç birimlerinin de uyumlu şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bellek ve G/Ç birimlerinin mikroişlemci ile uyumlu formatta yerleştirilmesi uygun bellek arayüzü olarak isimlendirilmektedir. Bu durumda 8088 ve 8086 mikroişlemciler için toplam adres uzayı kapasiteleri aynı olmasına rağmen uygun bellek arayüzleri sırasıyla Şekil 24-4a ve Şekil 24-4b ile verildiği gibidir. 8088 için uygun bellek arayüzü 1 M×8, 8086 için ise uygun bellek arayüzü 512 k×16'dır.

32 bit adres ve veri yolu genişliğine sahip 80386 için de uygun bellek arayüzü Şekil 24-4c ile verilmiştir. 80386 için uygun bellek arayüzü 1 G×32 şeklinde oluşmaktadır.

8088 tüm adres uzayını bir blok olarak kullanabilmektedir. 8086 da ise adres uzayı çift ve tek adresli bloklar (bank) halinde görülmektedir. 8086'da çift adreslerin (Banko) seçimi A0 (BLE – bus low enable), tek adreslerin (Banko) seçimi ise BHE – bus high enable - ile sağlanır. 80386 için benzer şekilde bank seçimi BE0, BE1, BE2 ve BE3 - byte enable 0...3 – uçları ile sağlanır.

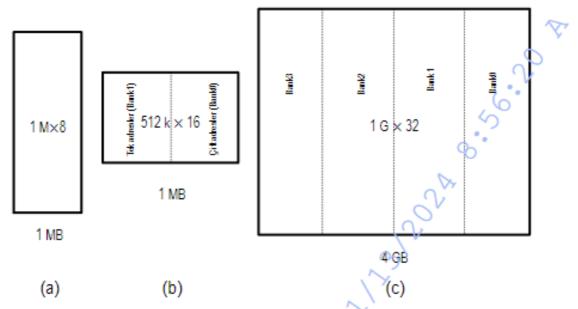

Şekil 24-4: a) 8088 için uygun bellek arayüzü, b) 8068 için uygun bellek arayüzü, c) 80386 için uygun bellek arayüzü

8086, çift adresten 16 bit'lik komut yürüttüğünde, BHE = 0 ve BLE = 0 değerlerini oluşturarak her iki bankın da aktif olmasını sağlar. 8086 çift adresten sekiz bit'lik komut yürüttüğünde ise, BHE = 1 ve BLE = 0 değerlerini oluşturarak sadece Bank0'ın aktif olmasını sağlar. Son olarak tek adresten sekiz bit'lik komut yürütüldüğünde ise, 8086, BHE = 0 ve BLE = 1 değerlerini oluşturarak sadece Bank1'ın aktif olmasını sağlar. 8086 ile tek adresten 16 bit'lik işlemler ise önce tek adresten sekiz bit'lik ve bir sonraki çift adresten tekrar sekiz bit'lik işlem olarak iki çevrimde tamamlanabilir. Bu durum Tablo 24-1 ile özetlenmiştir.

Tablo 24-1: 8086 Bank seçimi

6,	Örnek Komut	-вне	BLE	Seçilen Bank	Çevrim Sayısı	
Çift Adresten 8 Bit'lik Komut	MOV AL, [100H]	1	0	Bank0	1	
Tek Adresten 8 Bit'lik Komut	MOV AL, [101H]	0	1	Bank1	1	
Çift Adresten 16 Bir lik Komut	MOV AX, [100H]	0	0	Bank1 ve Bank0	1	
X.		0	1	Önce Bank1		
Tek Adrester 16 Bit'lik Komut	MOV AX, [101H]	1	0	Sonra Bank()	2	

Benzer durum 80386'da da söz konusudur. 80386, son iki bit'i 00 olan adreslerden 32 bit, son bit'i 0 olan adreslerden 16 bit ve tüm adreslerden sekiz bit okuma/yazma işlemini tek çevrimde gerçekleştirebilir. Bunun dışında hizalı olmayan adreslerden yapılan 16 ve 32 bit'lik işlemler ise iki veya üç çevrimde tamamlanır.

Tablo 24-2: 80386 Bank seçimi

Adres Hizası	Komut	A1	A0	Örnek Komut	BE3	BE2	BE1	BE0	Seçilen Bank
Hizalı Adresler (Çevrim Sayısı = 1)	8 Bit'lik Komut	0	0	MOV BL, [100H]	1	1	1	0	Bank0
		0	1	MOV BL, [101H]	1	1	0	1	Bank1
		1	0	MOV BL, [102H]	1	0	1	1	Bank2
		1	1	MOV BL, [103H]	0	1	1	1	Bank3
	16 Bit'lik Komut	0	0	MOV BX, [100H]	1	1	0	0	Bank1 ve Bank0
		1	0	MOV BX, [102H]	0	0	1 (	T.	Bank3 ve Bank2
	32 Bit'lik Komut	0	0	MOV EBX, [100H]	0	0	0	0	Bank3, Bank2, Bank1 ve Bank0
Hizalı Olmayan Adresler	16 Bit'lik Komut	1	1	MOV BX, [103H]	0	10	21	1	Önce Bank3
					1	Y	1	0	Sonra Bank()
	32 Bit'lik Komut	1 (		MOV EBX, [102H]	0	70	1	1	Önce Bank3 ve Bank2
			0		1	1	0	0	Sonra Bank1 ve Bank0

### 24.3 Bellek Birimleri için Adres Çözümleme


Bellek ve G/Ç birimleri ortak veri ve adres yollarını kullanır. Bir seferde mikroişlemci ile veri iletişimde olan tek bir çevre birimi olmasını sağlamak amacıyla **adres çözümleme** kullanılır. Adres çözümleme ile bellek ve G/Ç birimleri sadece belirli adres aralıklarına yerleştiriliniş olur.

## 24.3.1 Çift ve Tek Banklar için Ayrı Yetkilendirme ile Adres Çözümleme


Verilen adres aralığırla giren çift ve tek adres değerleri için ayrı ayrı CS üretilir.

### 24.3.2 Çift ve Tek Banklar için Ayrı Okuma/Yazma Sinyali ile Adres Çözümleme

Verilen adres aralığı için tek CS üretilir, çift ve tek adres değerleri için ayrı okuma/yazma işaretleri üretilir.

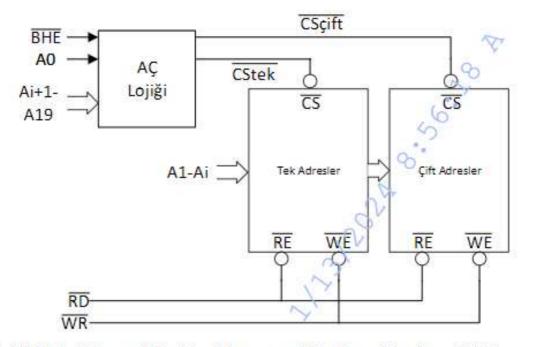

Şekil 24-5: Çift ve tek banklar için ayrı yetkilendirme ile adres çözümleme

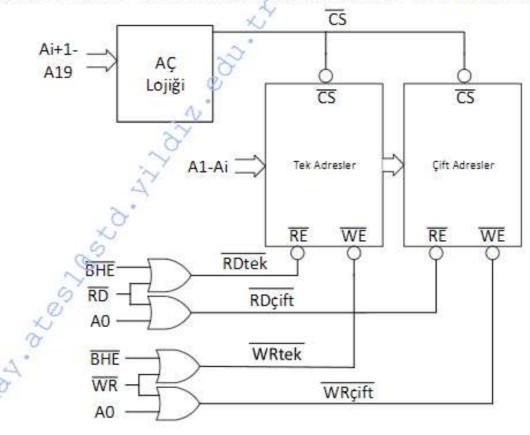

Şekil 24-6: Çift ve tek banklar için ayrı okuma/yazma sinyali ile adres çözümleme

### 24.4 Bellek Elemanlarında Birlikte Kullanım ile Kapasite Genişletme


Düşük kapasiteli bellek birimleri bir arada kullanılarak kapasite genişlemesi sağlanabilir. Kapasite genişlemesi, aynı anda birden fazla bellek elemanının seçilmesi ile veri yolları bir arada kullanılarak yapılıyorsa bu durumda veri yolu genişletme olarak isimlendirilir. Benzer şekilde, farklı adres aralıkları için farklı bellek elemanlarının ortak veri yolu kullanmasıyla kapasite genişlemesi yapılıyorsa bu durum adres genişletme olarak isimlendirilir. Son olarak, bellek elemanlarının bir arada kullanılmasıyla hem veri yolu hem de adres birlikte genişletilebilir.

### 24.4.1 Veri yolu Genişletme

#### Örnek 24-1

64 k×8 SRAM modülleri kullanarak 64 k×16 RAM bloğu oluşturunuz.

64 k×8 SRAM modülünde veri yolu genişliği sekiz bit, adres yolu genişliği ise log<sub>2</sub>64 k = 16 bit olarak bulunabilir. Elde edilmesi istenen RAM bloğu ise 16 bit veri yolu genişliğindedir.

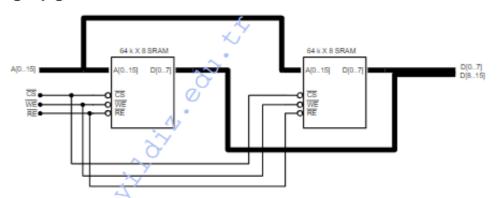


Şekil 24-7: Örnek 24-1 için gerekli bağlantı şekli

#### 24.4.2 Adres Genişletme

## Örnek 24-25

16 k×8 EPROM modülleri ve kodçözücü kullanarak 64 k×8 ROM bloğu oluşturunuz.

16 k×8 EPROM modülünde veri yolu genişliği sekiz bit, adres yolu genişliği ise log₂16 k = 14 bit olarak bulunabilir. Elde edilmesi istenen ROM bloğu ise log₂64 k = 16 bit adres yolu genişliğindedir. Toplamda kullanılması gereken EPROM modül sayısı 64 k/16 k = 4 olarak bulunur.

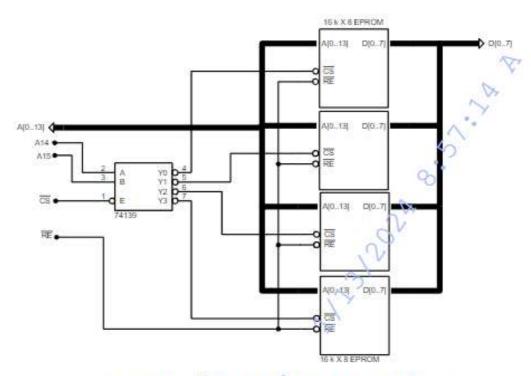


Şekil 24-8: Örnek 24-2 için gerekli bağlantı şekli

# 24.4.3 Veri yolu ve Adres Genişletme

## Örnek 24-3

8 k×8 EPROM modülleri ve kodçözücü kullanarak 32 k×16 ROM bloğu oluşturunuz.

8 k×8 EPROM modülünde veri yolu genişliği sekiz bit, adres yolu genişliği ise log<sub>2</sub>8 k = 13 bit olarak bulunabilir. Elde edilmesi istenen ROM bloğu ise log<sub>2</sub>32 k = 15 bit adres yolu genişliğindedir. Toplamda kullanılması gereken EPROM modül sayısı 32 k×16/8 k×8 = 8 olarak bulunur.

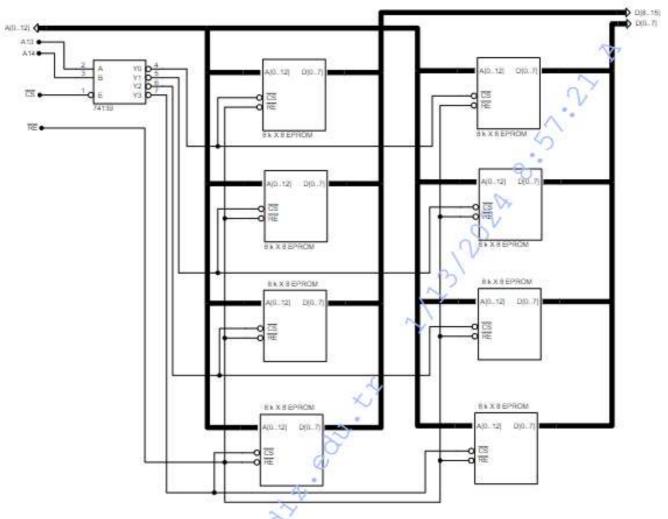

Şekil 24-9. Örnek 24-3 için gerekli bağlantı şekli